



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO  
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA

LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS

# Introdução à Linguagem de Descrição de *Hardware*

Prof.: Pedro Thiago Valério de Souza  
UFERSA – Campus Pau dos Ferros  
[pedro.souza@ufersa.edu.br](mailto:pedro.souza@ufersa.edu.br)

# Linguagem de Descrição de *Hardware*

- Uma linguagem de descrição de *hardware* (HDL - *Hardware Description Language*) é a linguagem textual usada para descrever um circuito digital;
- O circuito pode (ou não) ser sintetizado em uma FPGA/CPLD;
- Linguagens comuns:
  - VHDL (VHSIC - *Very High Speed Integrated Circuits - Hardware Description Language*);
  - Verilog/SystemVerilog;
- Dentre as linguagens de descrição de *hardware* destaca-se o SystemVerilog;

# Linguagem de Descrição de *Hardware*

- **Vantagens na utilização do HDL:**
  - Facilidade de atualização dos projetos;
  - Projeto em um nível mais alto de abstração;
  - Redução do tempo de projeto, de testes e implementação;
  - Simplificação quanto a sua documentação;
  - Facilidade de síntese de circuitos digitais em uma FPGA.
- **Desvantagens na utilização do HDL:**
  - O *hardware* gerado geralmente é menos otimizado.

# Estrutura Básica do SystemVerilog

- Todo circuito digital em SystemVerilog é denominado de módulo;
- Todo código SystemVerilog inicia com **module** e encerra com **endmodule**;
- *Case-sensitive*;
  - Todas as palavras chaves são minúsculas;
- Espaços em branco não são interpretados;
- Todos os comandos terminam em ponto-e-vírgula;
- `//`: Comentário em uma única linha;
- `/* */`: Comentário em múltiplas linhas;
- Regras para os identificadores: deve sempre iniciar com uma letra ou com `_`, jamais deve iniciar com um número.

# Estrutura Básica do SystemVerilog

- Estrutura básica:

```
module nome_modulo(  
    <tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta,  
    <tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta,  
    ...  
    <tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta  
);  
    Funcionamento do circuito  
endmodule;
```

Observação: Portas é a comunicação do circuito com o meio.

# Estrutura Básica do SystemVerilog

- Estrutura básica:

```
module nome_modulo(  
    <tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta,  
    <tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta,  
    ...  
    <tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta  
);  
    Funcionamento do circuito  
endmodule;
```

- **input** → entrada;
- **output** → saída;
- **inout** → bidirecional.

# Estrutura Básica do SystemVerilog

- Estrutura básica:

```
module nome_modulo(  
    <tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta,  
    <tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta,  
    ...  
    <tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta  
);  
    Funcionamento do circuito  
endmodule;
```

- **bit**: assume valores 0 ou 1;
- **logic**: assume os valores 0, 1, - (*don't care*) ou z (alta impedância);
- **tri**: saídas em *tri-state* (aditem alta impedância), mas que podem ter múltiplos acionadores;
  - Utilizado para fazer barramentos.

# Estrutura Básica do SystemVerilog

- Estrutura básica:

```
module nome_modulo(  
    <tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta,  
    <tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta,  
    ...  
    <tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta  
);  
    Funcionamento do circuito  
endmodule;
```

- Tipos legados (Verilog):
  - **reg**: semelhante ao **logic**, apresenta a capacidade de armazenamento, porém não pode ser entrada (apenas saída);
  - **wire**: semelhante ao **logic**, porém não apresenta capacidade de armazenamento (pode ser tanto entrada como saída);



# Estrutura Básica do SystemVerilog

- Estrutura básica:

```
module nome_modulo(  
    <tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta,  
    <tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta,  
    ...  
    <tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta  
);  
    Funcionamento do circuito  
endmodule;
```

- Declaração de barramentos (vetor de *bits*):

```
<tipo_da_porta> <tipo_do_dado> [MSB:LSB] nome_da_porta,
```

- Exemplo:

```
input logic [3:0] a,
```

# Estrutura Básica do SystemVerilog

- Estrutura básica:

```
module nome_modulo(  
    <tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta,  
    <tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta,  
    ...  
    <tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta  
);  
    Funcionamento do circuito  
endmodule;
```

- Descrição do como o circuito funciona;
  - Abordagem por fluxo de dados;
  - Abordagem hierárquica;
  - Abordagem comportamental.

# Descrição por Fluxo de Dados

- Descreve o circuito em termos de expressões (lógicas e aritméticas) que relacionam entradas e saídas;
- Utiliza a diretiva **assign**;

```
assign <saida ou dado intermediário> = (constante, segmento de vetor  
ou expressão);
```

# Descrição por Fluxo de Dados

- Operações Lógicas:

Operador	Operação Realizada	Exemplo: $a = 0$ $b = 1$
$\sim$	NOT	$\sim a = 1$ $\sim b = 0$
$\&$	AND	$a \& b = 0$
$ $	OR	$a   b = 1$
$\wedge$	XOR	$a \wedge b = 1$

- Exemplos:

```
assign x = ~a;  
assign y = a & b;  
assign z = a | b;  
assign q = a & b & c;  
assign w = a ^ b;
```

# Descrição por Fluxo de Dados

**Exemplo 1:** Utilizando o SystemVerilog, descreva um circuito digital que possua as seguintes expressões lógicas de saída:

$$F_1(a,b,c) = x + y'z$$


$$F_2(a,b,c) = xy' + x'z$$

Realize a simulação do circuito no ModelSim, obtendo todas as condições de entrada e elaborando a tabela-verdade.

Entradas			Saídas	
x	y	z	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0
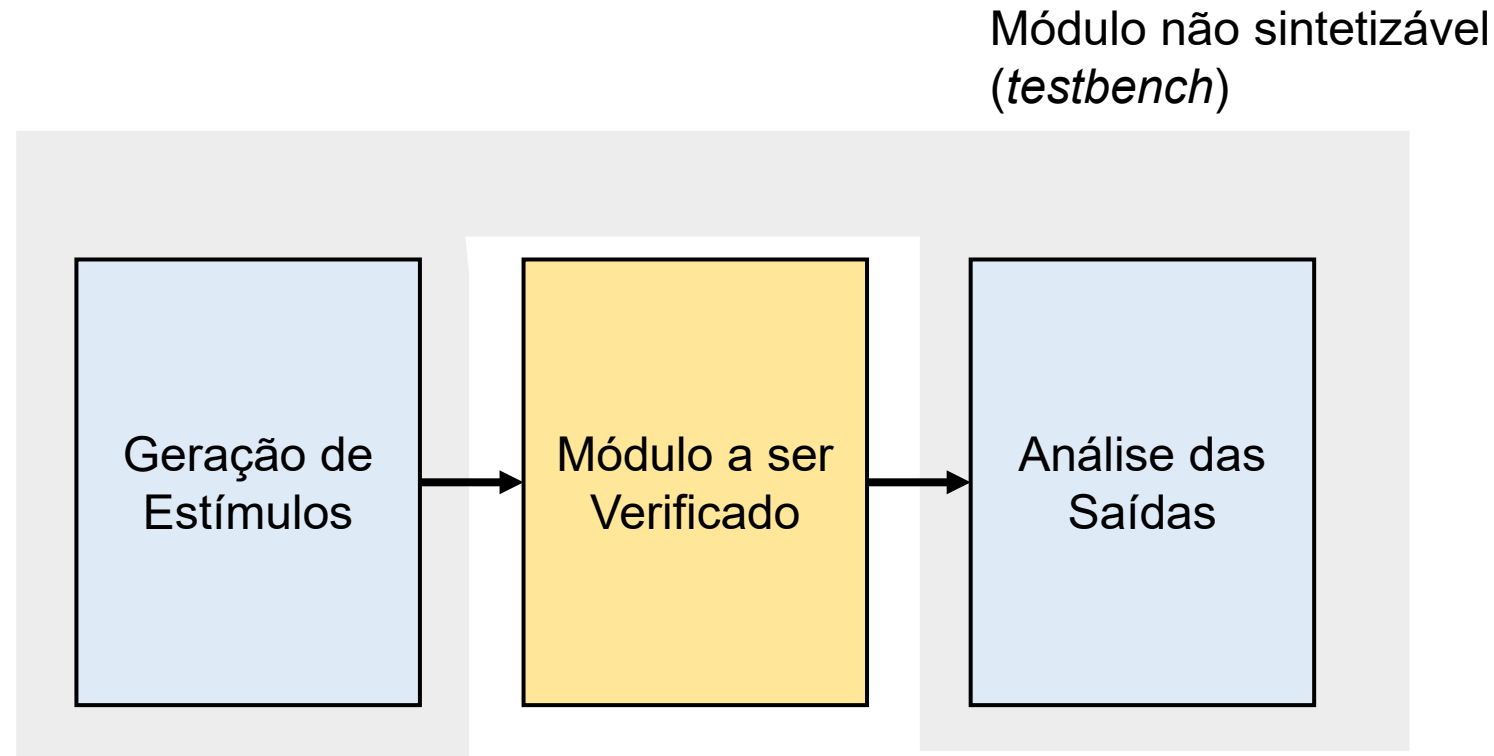
# Introdução à Verificação

- *Testbench*: Script automatizado para simulação (verificação) de módulos descritos em linguagem de descrição de *hardware*;
- Visão geral de um *testbench*:




# Descrição por Fluxo de Dados

- Declaração de sinais:
  - São valores intermediários, que são internos ao circuito;
  - Declarados dentro de um módulo e não podem ser “visualizados” fora deste módulo;
  - Formato de declaração de um sinal:

```
<tipo_do_sinal> nome_do_sinal;
```

# Descrição por Fluxo de Dados

 **Exemplo 2:** Utilizando o SystemVerilog, descreva um circuito digital que possua o seguinte diagrama de circuito lógico:



$$F_1(a,b,c) = x + y'z$$

$$F_2(a,b,c) = xy' + x'z$$

Entradas			Saídas	
x	y	z	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0